

A.

(a) Find V_o as a function of R and I_d


$$- +5V = -5V = 0V \quad \rightarrow \quad \frac{V_o}{R} = I_d$$

$$\rightarrow -I_d - \frac{V_o}{R} = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{V_o = -I_d \cdot R}$$

(b) IF $I_d = 250\mu A$? Desired $V_o = -0.75V$, find R .Rearrange to solve for R

$$R = \frac{V_o}{-I_d} = \frac{-0.75V}{-250 \times 10^{-6}A} = 3000\Omega$$

(c) Spice Simulation

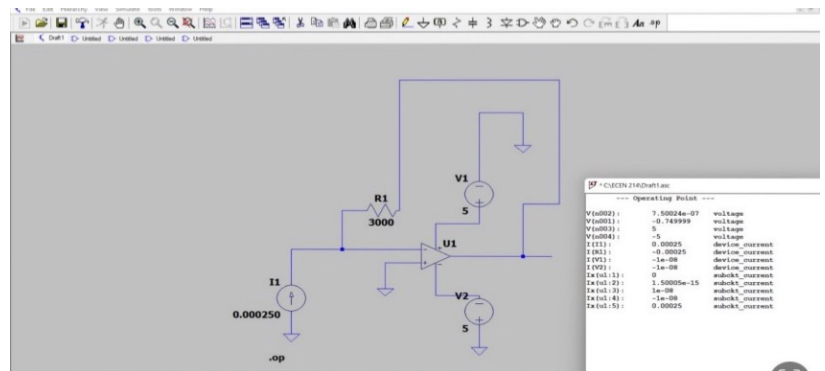

B.

$$\text{node } V_r = V_{in} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\rightarrow V_r = 5 \times \frac{5.1}{2.2 + 5.1} = \underline{3.49V}$$

C. Spice with $V_i = 2V$? $4V$ 